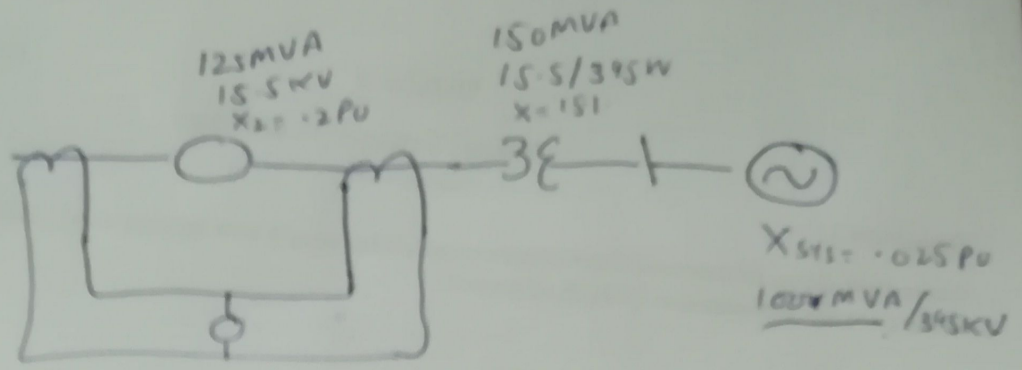


~~Q-4~~
Q-4



Full load Current of

$$I_{\text{generator}} = \frac{125 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 15.5 \times 10^3} = 4656.19 \text{ A}$$

$$I_L = 4656.19 \text{ A}$$

CT Ratio 5000:5
(1000:1)


2

The per unit Reactance on 100 MVA

$$X_{sys} = 0.025 \text{ pu}$$

$$X_1 = 0.15 \times \frac{100}{150} = 0.1 \text{ pu}$$
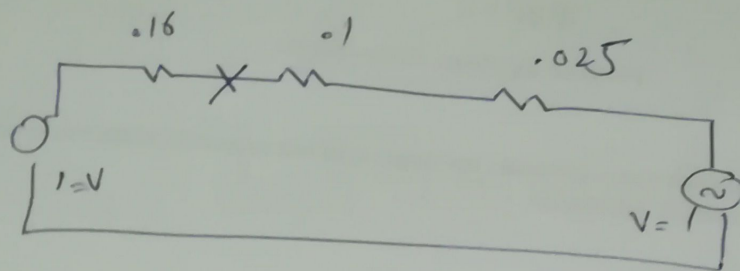
$$X_2 = 0.2 \times \frac{100}{125} = 0.16 \text{ pu}$$



$$X_{total} = \frac{.16 \times .125}{.16 + .125}$$

$$X_{total} = .07$$

$$I_f = \frac{1}{.07} = 14.29 \text{ A}$$

$$I_{base} = \frac{100 \text{ MVA}}{\sqrt{3} \times 15.5} = 3724.9 \text{ A}$$

$$I_f = 14.29 \times 3724.9 = 53228.82$$

$$I_{gen} = \frac{1}{.159} = 6.289$$

$$I_{gen} = 6.289 \times 3724.9 = 23346 \text{ A}$$

$$I_{gen} = \frac{23346}{1000} = 23.35 \text{ A}$$

$$I_{sys} = \frac{1}{0.125} = 8$$


2

$$I_{sys} = 8 \times 3724.9 = 29883.1$$

$$I_{syst} \text{ on secondary} = \frac{2988.3}{1000}$$

$$= \boxed{29.89 \text{ A}}$$

$$\underline{I_2 = 5}$$

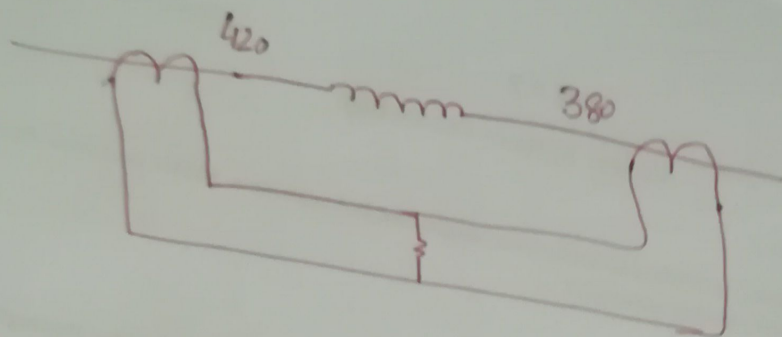

$$I_1 = \frac{420}{400/5} = 5.25A$$

$$I_2 = \frac{380}{400/5} = 4.75A \quad \underline{2}$$

$$I_1 - I_2 = 5.25 - 4.75 = 0.5A$$


$$\frac{I_1 + I_2}{2} = \frac{5.25 + 4.75}{2}$$

$$I_1 - I_2 = K \left(\frac{I_1 + I_2}{2} \right) + K_0 \quad \underline{4}$$

$$= 0.1 (5) + 0.25$$

$$= 0.75$$

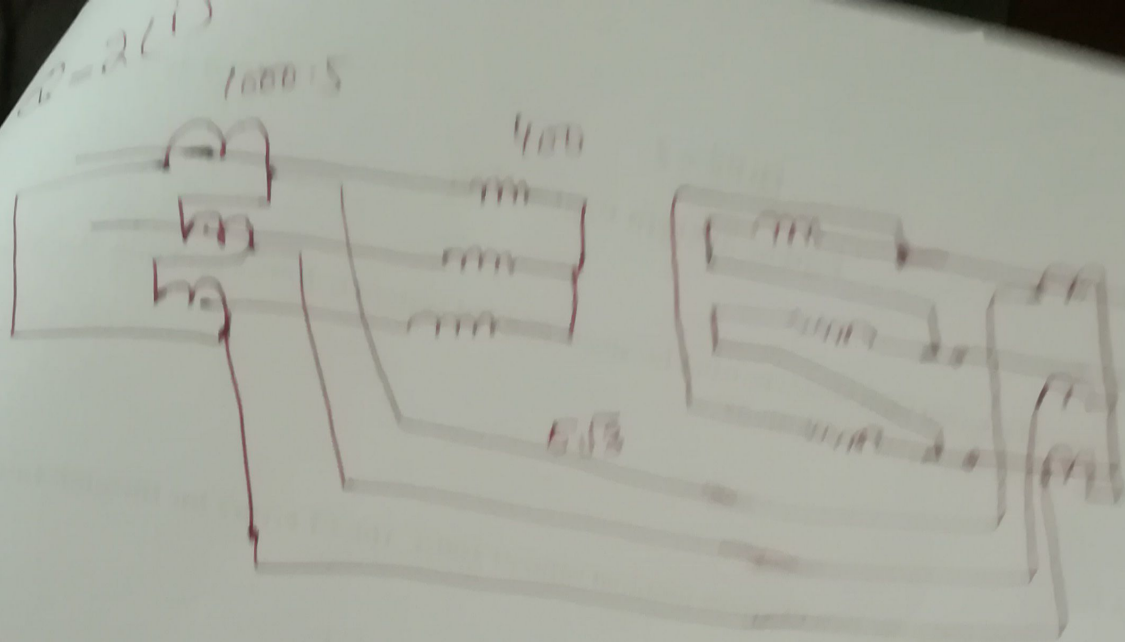So for the operation of the Relay $I_1 - I_2 > 0.75$
 when $\frac{I_1 + I_2}{2} = 5A$. But $I_1 - I_2$ is $\underline{2}$
 only $0.5A$.



$$\sqrt{3} \times 400 \times 1000 = \sqrt{3} \times 33000 \times I_{L2}$$

$$I_{L2} = \frac{400 \times 1000}{33000}$$

$$I_{L2} = \frac{400}{33}$$

The Current through Secondary of CT will be delta Connected.

Current through it will be $5\sqrt{3}$ A.

The CT on secondary will be.

$$33000 \text{ V side} = \frac{400}{33 \times 5\sqrt{3}}$$

$$= \frac{7}{5}$$